

CI 5 : ÉTUDE DU COMPORTEMENT DES SYSTÈMES NUMÉRIQUES


CHAPITRE 1 – ÉTUDE DES SYSTÈMES LOGIQUES (APPELÉS AUSSI COMBINATOIRES)

TRAVAUX DIRIGÉS

D'après ressources de Florestan Mathurin

Coffre fort de banque

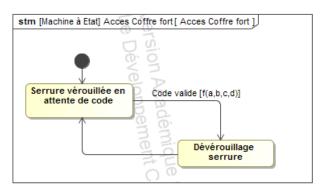On s'intéresse à un coffre fort de banque dont on donne le principe de fonctionnement.





Extrait du cahier des charges

- Seuls 4 responsables (notés A, B, C et D) qui possèdent un ensemble code d'accès + clef à serrure peuvent avoir accès au coffre. Le responsable A possède l'ensemble code d'accès et une clef notée a. Le responsable B possède l'ensemble code d'accès et une clef notée b. Le responsable C possède l'ensemble code d'accès et une clef notée c. Le responsable D possède l'ensemble code d'accès et une clef notée d.
- Le responsable A ne peut ouvrir le coffre qu'avec le responsable B ou C.
- Les responsables B, C et D ne peuvent ouvrir le coffre qu'en présence d'au moins deux des autres responsables.

Question 1

Donner le schéma des entrées - sorties.

Question 2

Construire la table de vérité contenant les entrées a, b, c et d ainsi que la sortie S (S=1: coffre ouvert S=0 coffre fermé) permettant de décrire le fonctionnement du système.

Question 3

Donner l'équation logique non simplifiée du système du type S = f(a, b, c, d).

Question 4

Simplifier cette équation à l'aide de l'algèbre de Boole.

Question 5


Établir le logigramme relatif à la sortie S.



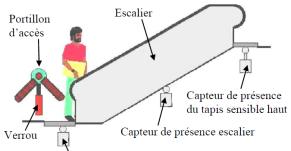Exercice 2 - Escalier mécanique avec contrôle d'accès

Afin d'assurer la sécurité et de contrôler le nombre de personnes qui rentrent dans un ambassade, on oblige ces personnes à emprunter un escalier mécanique avec contrôle d'accès qui mène à l'étage où se situent les bureaux.

On s'intéresse au fonctionnement logique de ce système.



Capteur de présence du tapis sensible bas

Extrait du cahier des charges

- Lorsqu'une personne franchi le portillon, elle pose un pied sur le tapis sensible bas (T_b) placé en bas de l'escalier. Aussitôt l'escalier se met en marche (M).
- Dès que la personne pose un pied sur l'escalier, tout en gardant l'autre sur le tapis sensible, sa présence est détectée par un capteur de présence (c). Dès que ce capteur (c) est activé, un verrou (V) bloque le portillon et l'escalier continue de marcher (M).
- Tout le temps que la personne reste dans l'escalier, le verrou (*V*) reste activé et l'escalier continue de marcher (*M*).
- Dès que la personne arrive en haut de l'escalier, elle pose le pied sur le tapis sensible haut (T_h) mais il faut qu'il quitte l'escalier (c) pour que celui-ci s'arrête de marcher. Le verrou (V) reste actif.
- Lorsque la personne quitte le tapis sensible haut (T_h) , le verrou (V) est désactivé.
- Pour tout cas indésirable, toutes les actions doivent être désactivées.

On considère que M=1 quand l'escalier est en marche et que V=1 quand le verrou est activé.

Question 1

Donner le schéma des entrées - sorties du système.

Question 2

Construire la table de vérité permettant de décrire le fonctionnement du système.

Question 3

En déduire les équations logiques simplifiées du système.

Question 4

Construire les logigrammes permettant de décrire le fonctionnement du système.